

**SECTION B : 60 MARKS*****BAHAGIAN C : 60 MARKAH*****INSTRUCTION:**

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions provided.

**ARAHAN:**

Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan struktur. Jawab **SEMUA** soalan yang disediakan.

**QUESTION 1*****SOALAN 1***

- CLO1 a) Define the Primary sensing element.

*Huraikan maksud 'elemen penderiaan utama'*

[3 marks]

[3 markah]

- CLO1 b) Explain the **THREE (3)** types of errors.

*Terangkan tiga jenis ralat.*

[6 marks]

[6 markah]

- CLO1 c) By referring Figure B1(c), classify all the situations.

*Rujuk rajah B1(c), kelaskan untuk semua keadaan.*

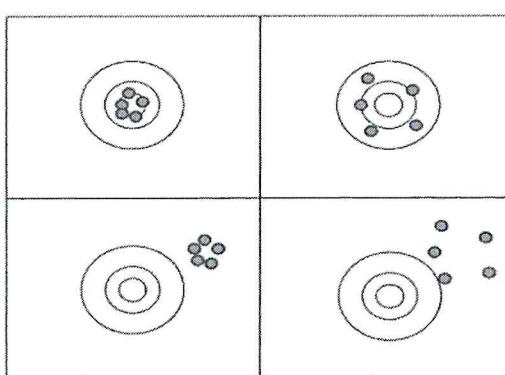


Figure B1(c)/ Rajah B1(c)

[6 marks]

[6 markah]

**QUESTION 2****SOALAN 2**

- CLO1      a) List **THREE (3)** types of damping curves.

*Senaraikan TIGA (3) jenis lenguk redaman.*

[3 marks]

[3 markah]

- CLO2      b) Draw a circuit of a two range dc voltmeter series type

*Lukis dan label binaan bagi voltmeter at jenis siri dengan dua julat*

[6 marks]

[6 markah]

- CLO2      c) List **THREE (3)** differences between an analogue and digital multi meter.

*Senaraikan TIGA (3) perbezaan antara analog dan digital multimeter.*

[6 marks]

[6 markah]

**QUESTION 3****SOALAN 3**

- CLO1      a) State the application of oscilloscope.

*Nyatakan kegunaan osiloskop.*

[3 marks]

[3 markah]

- CLO2      b) Calculate the peak voltage, the peak- to-peak voltage, periodic time and frequency of the waveform shown in Figure B3(b). Given, the vertical scale is 0.2 volts/div and time scale is  $50\mu\text{s}/\text{div}$ .

Kirakan voltan puncak, voltan puncak-ke-puncak, tempoh masa dan frekuensi bagi bentuk gelombang yang ditunjukkan pada Rajah B3(b). Diberi skala menegak adalah 0.2 volt/div dan skala masa adalah  $50\mu\text{s}/\text{div}$ .

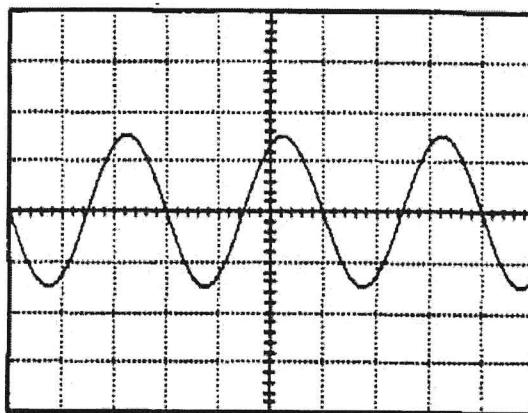


Figure B3(b)/ Rajah B3(b)

[6 marks]  
[6 markah]

CLO2  
C3

- c) A sinusoidal waveform in Figure B3(c) displayed by an oscilloscope has a vertical scale of 0.2 volts per division and the time base of 2 ms per division. Calculate the peak-to-peak value, peak value and RMS value of this waveform.

*Satu gelombang sinus di dalam Rajah B3(c) dipaparkan pada sebuah osiloskop mempunyai skala menegak iaitu 0.2 volts per bahagian dan skala tempoh adalah 2 ms per bahagian. Kirakan nilai puncak-ke-puncak, nilai puncak dan nilai RMS bagi bentuk gelombang tersebut.*

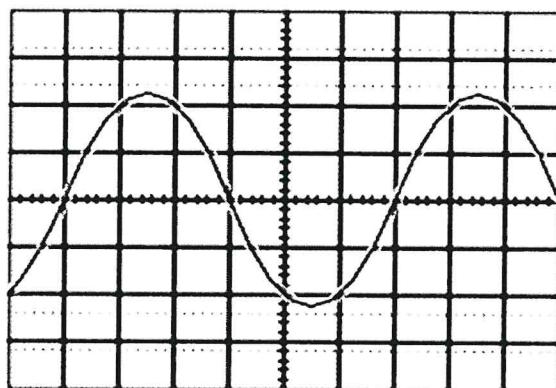


Figure B3(c)/ Rajah B3(c)

[6 marks]  
[6 markah]

**QUESTION 4****SOALAN 4**

- CLO1      a) List **THREE (3)** types of power meter.

*Senaraikan **TIGA (3)** jenis meter kuasa.*

[3 marks]

[3 markah]

- CLO1      b) Determine the cost to run a heater (1322W) for 24 hours if the energy cost is 9 cent per kilowatt-hour.

*Tentukan kos untuk pemanas (1322W) beroperasi selama 24 jam jika kos tenaga ialah 9 sen per kilowatt -jam.*

[5 marks]

[5 markah]

- CLO2      c) Draw the construction of a kiloWatt-hour (kWh) meter (induction type).

C3            *Lukis pembinaan meter kiloWatt-jam (kWj) (jenis induksi).*

[7 marks]

[7 markah]

**SECTION C : 30 MARKS*****BAHAGIAN C : 30 MARKAH*****INSTRUCTION:**

This section consists of **TWO (2)** essay questions. Answer **ALL** the questions.

***ARAHAN:***

*Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan esei. Jawab **SEMUA** soalan.*

**QUESTION 1*****SOALAN 1***

- CLO2      A series type ohmmeter is built with a Permanent Moving Coil (PMMC) instrument with full scale deflection (FSD) =  $500\mu A$ , the internal resistance,  $R_m = 1K\Omega$ , supply voltage,  $E_b = 10V$ , series resistor,  $R_1 = 20K\Omega$ , zero adjustment resistance,  $R_2 = 200\Omega$ . Determine the value of resistance measured at 0.25, 0.5, 0.75 and 0.9 of FSD.

*Ohmmeter jenis siri dibina menggunakan meter Gegelung Bergerak Magnet Kekal (GBMK) dengan pesongan skala penuh =  $500\mu A$ , rintangan dalam meter  $R_m = 1K\Omega$ , sumber bekalan  $E_b = 10V$ , perintang siri  $R_1 = 20K\Omega$ , perintang pelaras sifar  $R_2 = 200\Omega$ . Tentukan nilai perintang yang diukur jika pesongan pada 0.25, 0.5, 0.75 dan 0.9 daripada skala penuh.*

[15 marks]

[15 markah]

**QUESTION 2****SOALAN 2**CLO2  
C3

List **TWO (2)** applications of Wheatstone Bridge circuit. By using a suitable diagram, express the balance equation for Wheatstone bridge. Calculate Rx when it is in a balanced condition, given the value of  $E = 10V$ , ratio arms resistances with  $R_1 = 10k\Omega$ ,  $R_2 = 15k\Omega$  and standard arm resistance with  $R_3 = 12k\Omega$ .

*Senaraikan **DUA (2)** aplikasi penggunaan litar Tetimbang Wheatstone. Berdasarkan kepada rajah yang sesuai, nyatakan persamaan seimbang bagi Tetimbang Wheatstone. Kirakan nilai  $R_x$  apabila tetimbang dalam keadaan seimbang, diberi nilai  $E = 10V$ , rintangan lengan nisbah dengan  $R_1 = 10k\Omega$ ,  $R_2 = 15k\Omega$  dan rintangan lengan piawai dengan  $R_3 = 12k\Omega$ .*

[15 marks]

[15 markah]

**SOALAN TAMAT**